

Въведение в VHDL

Последователни Оператори



Последователни оператори

Предназначени са за поведенческо описание.

Използват се само в **process**.

Изпълняват се в реда, в който са записани – т.е.
последователно.

Последователни оператори

`<=` – присвояване (сигнал)

`:=` – присвояване (променлива)

`if` – условно изпълнение

`case` – разклонение

`loop` – цикъл

`wait` – изчакване

`null` – неизпълним оператор

Сигнално Присвояване "<="

Синтаксис

цел <= [transport] израз [after време];

цел – име на сигнал

Примери

A <= B;

A <= B nand C;

A <= B nand C after 0.2 ns;

"<=" Правила

Сигналното присвояване **не променя веднага** стойността на сигнала!

Всички закъснения са относителни спрямо момента, в който се изпълнява присвояването.

Сигнално присвояване с нулево закъснение ще предизвика събитие след една “делта”, т.е. след един симулационен цикъл.

entity counter is

```
Port ( clk : in  std_logic;  
      q : out  std_logic_vector(3 downto 0));  
end counter;
```

architecture Proba of counter is

```
signal tmp: std_logic_vector(3 downto 0):="0000";
```

```
begin
```

```
process (CLK) begin
```

```
  if rising_edge(CLK) then
```

```
    TMP <= TMP + 1;
```

```
    if TMP = "1010" then
```

```
      TMP <= "0000";
```

```
    end if;
```


```
  end if;
```

```
end process;
```

```
q <= tmp;
```

```
end Proba;
```

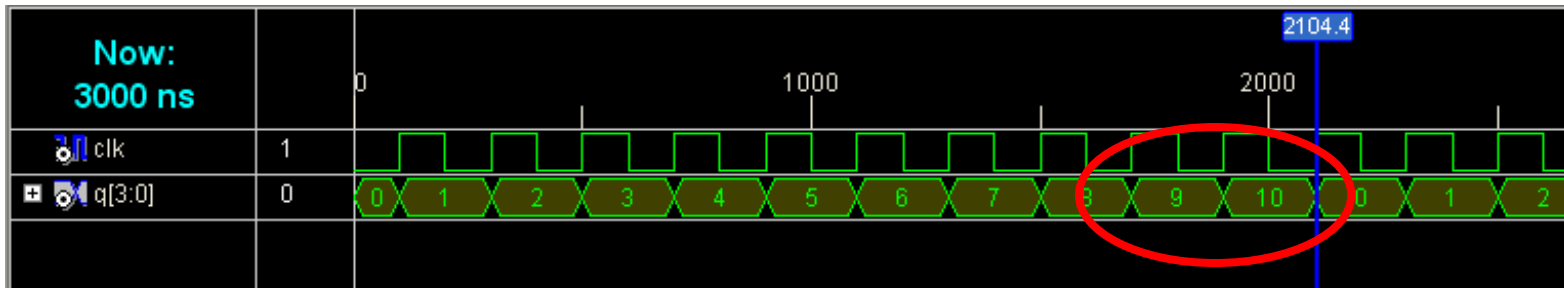Сигналното присвояване не променя веднага стойността на сигнала!



"<=" Синтез

За целите на синтеза закъсненията се игнорират.

Ако е необходимо, използвайте възможностите на програмата за синтез за да укажете изисквания желаните закъснения в критичните пътища.

Изразът от дясната страна на оператора за присвояване се синтезира като комбинационна логика.

“Целта” в лявата страна на оператора за присвояване се синтезира като:

- Връзка – при комбинационни процеси;
- Тригер управляван по ниво – при комбинационни процеси и непълно присвояване;
- Тригер или регистър – при тактувани процеси.

```

entity counter is
  Port ( clk : in  std_logic;
        q : out std_logic_vector(3 downto 0));
end counter;


```

```


architecture Proba of counter is
  signal tmp: std_logic_vector(3 downto 0):="0000";
begin
  process (CLK) begin
    if rising_edge(CLK) then
      TMP <= TMP + 1;
      if TMP = "1010" then
        TMP <= "0000";
      end if;
    end if;
  end process;
  q <= tmp;
end Proba;

```

СИНТЕЗ RTL схема XST/Spartan3

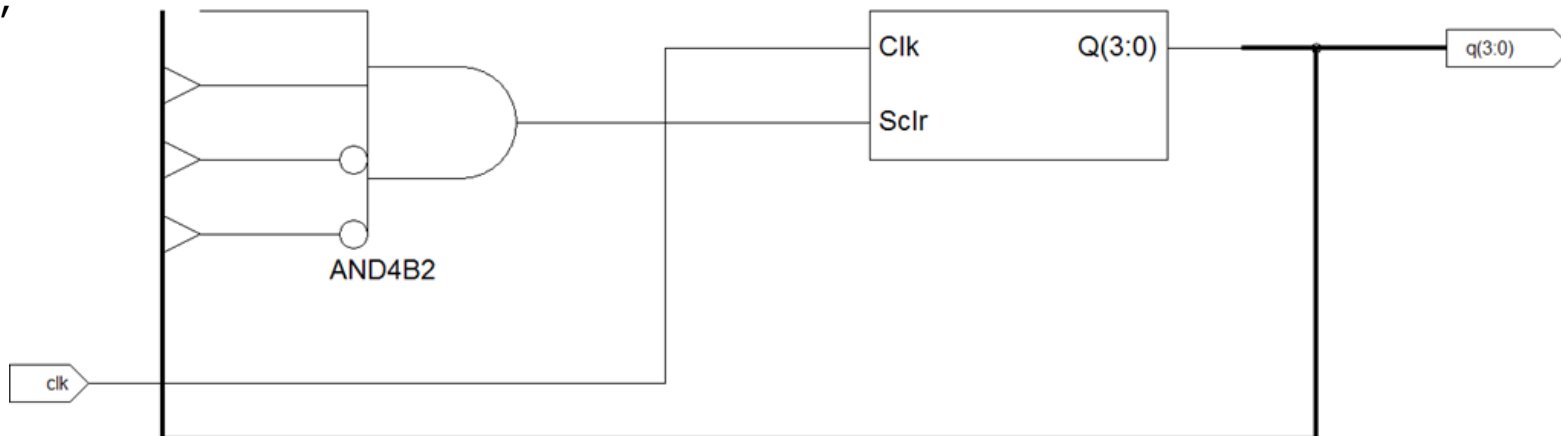

Синтез Технологична схема XST/Spartan3

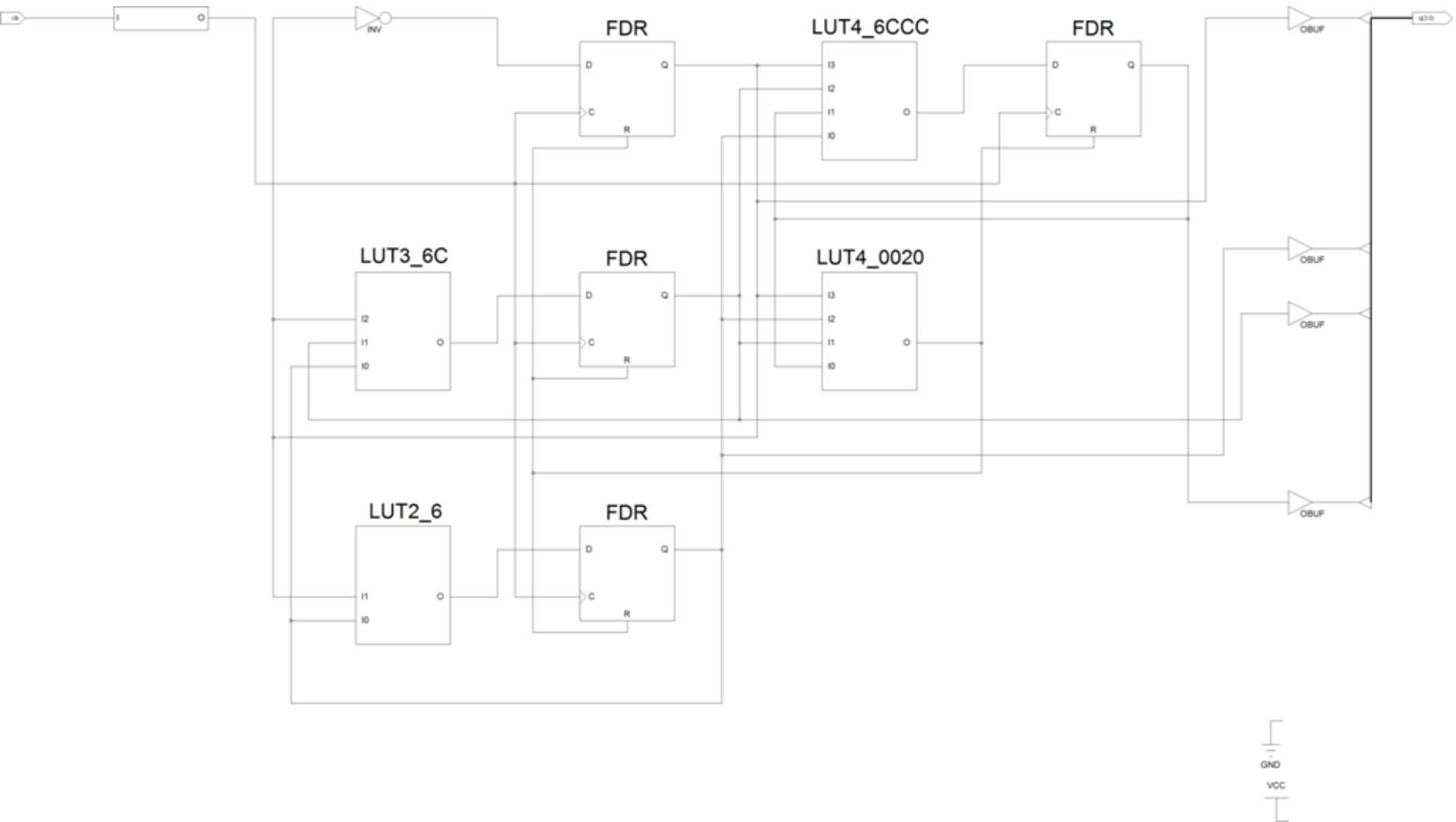

Пример

Непълно дефиниране на
изхода Q1


```
process (D, E) begin
  if E = '1' then
    Q1 <= D;
  end if;
end process;
```

Пълно дефиниране на
изхода Q2

```
process (D, E) begin
  if E = '1' then
    Q2 <= D;
  else
    Q2 <= '0';
  end if;
end process;
```

Непълни присвоявания
 
```
architecture Test of fun is
begin
  process (A,B) begin
    if A = '1' then
      Q1 <= B;
    end if;
  end process;
  process (A, B) begin
    if A = '1' then
      Q2 <= B;
    else
      Q2 <= '0';
    end if;
  end process;
end Test;
```



Типове закъснения

Инерционно закъснение – импулси по-кратки от указаното закъснение се игнорират;


Транспортно закъснение – всички импулси се пропускат (закъснителна линия).

Типове закъснения - Пример

Входен сигнал (A)

$B \leq \text{transport } A \text{ after } 10 \text{ ns};$

$C \leq A \text{ after } 10 \text{ ns};$

 


Типове закъснения - Пример

Сигнал А

$B \leq \text{transport } A \text{ after } 10 \text{ ns};$

$C \leq A \text{ after } 10 \text{ ns};$

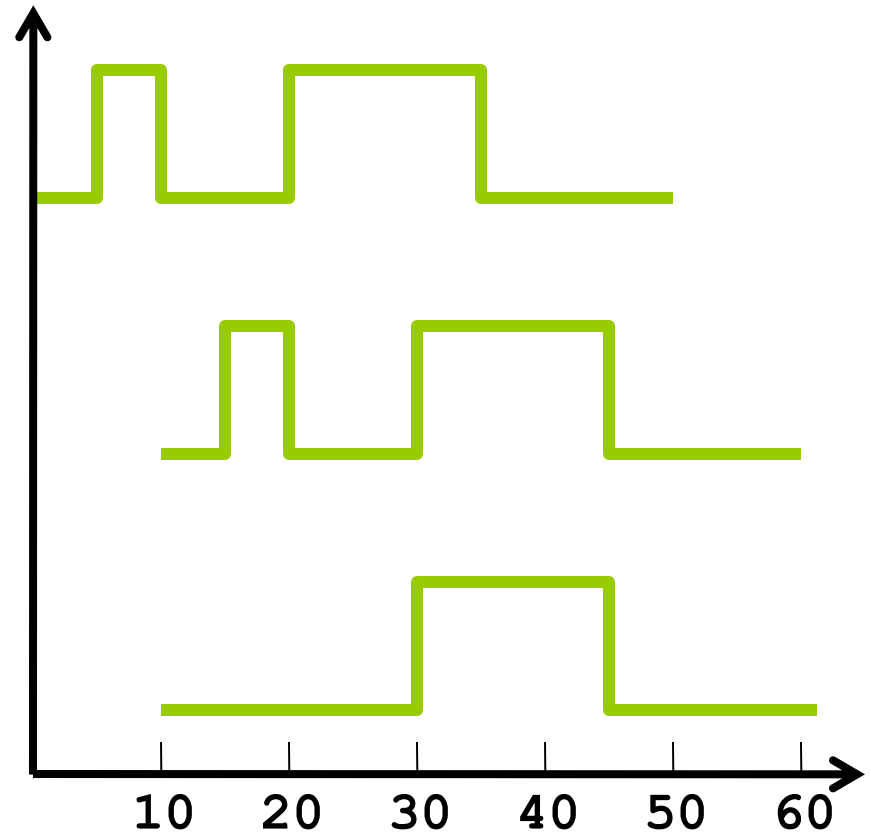

Присвояване на Променлива

":="

NB! Промяната на стойността на променливата се извършва **незабавно**.

Синтаксис

цел := израз;

цел – име на променлива

entity counter is

```
Port ( clk : in  std_logic;  
      q : out std_logic_vector(3 downto 0));  
end counter;
```

architecture Proba of counter is

begin

process (CLK)

```
variable tmp: std_logic_vector(3 downto 0):="0000";
```

```
begin
```

```
if rising_edge(CLK) then
```

```
    tmp := tmp + 1;
```

```
    if tmp = "1010" then
```

```
        tmp := "0000";
```

```
    end if;
```


```
end if;
```

```
q <= tmp;
```

```
end process;
```

```
end Proba;
```

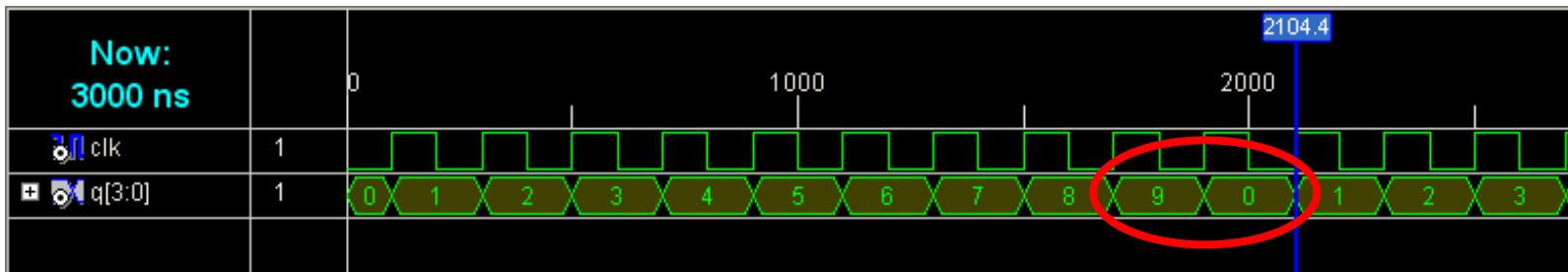Промяната на стойността на променливата се извършва **незабавно**.



" $:=$ " Синтез

Изразът от дясната страна на оператора за присвояване се синтезира като комбинационна логика.

“Целта” в лявата страна на оператора за присвояване се синтезира като връзка или тригер в зависимост от това дали стойността на променливата се запазва между симулационните цикли.

architecture Proba of counter is

begin

process (CLK)

variable tmp: std_logic_vector(3 downto 0):="0000";

begin

if rising_edge(CLK) then

tmp := tmp + 1;

if tmp = "1010" then

tmp := "0000";

end if;

end if;

q <= tmp;


end process;

end Proba;



СИНТЕЗ

RTL схема

XST/Spartan3

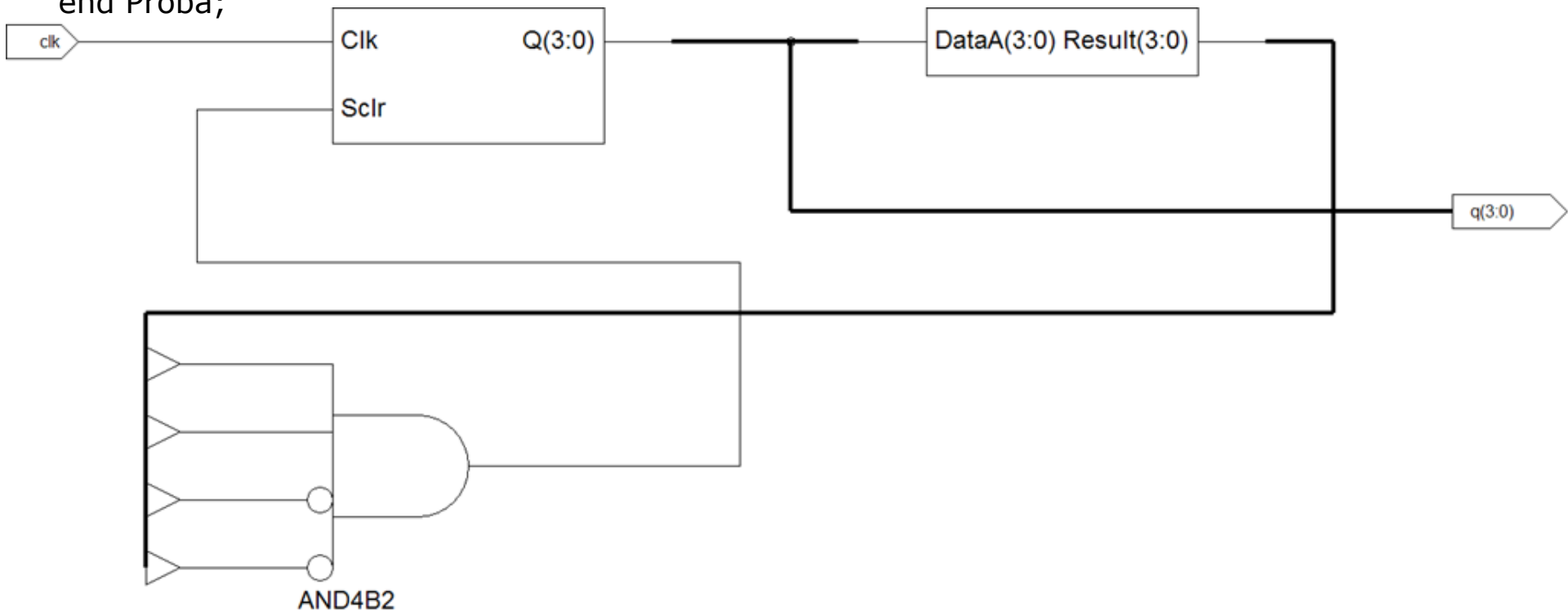

Синтез Технологична схема XST/Spartan3

 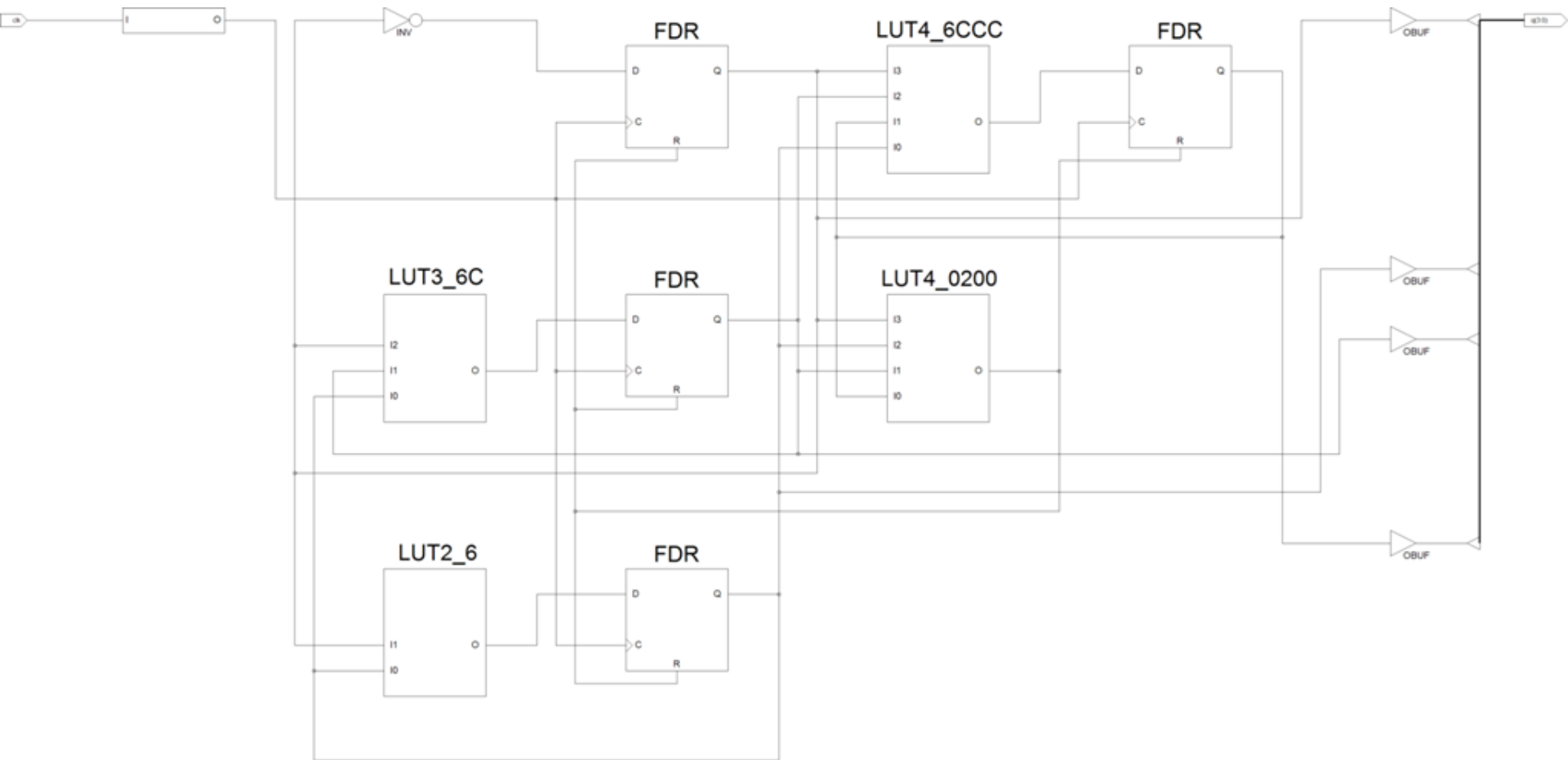

Условен Оператор - "if"

Синтаксис

if *условие* then

 Последователни оператори ...

[elseif *условие* then

 Последователни оператори ...]

... {други elseif секции}

[else

 Последователни оператори ...]

end if;

"if" - Пример

architecture simple of BCNT is

```
    signal TMP: unsigned(3 downto 0) := (others=>'0');
```

```
begin
```

```
    increment: process (CLK) begin
```

```
        if rising_edge(CLK) then
```

```
            TMP <= TMP + 1;
```

```
        end if;
```

```
    end process;
```

```
    COUNT <= std_logic_vector(TMP);
```

```
end simple;
```

"if" - Правила

Редта, в който са записани условията в `if` и `elsif` секциите определя приоритета на тези условия и респективно реда, в който те ще бъдат тествани.

За да се извърши декодиране без да се дава приоритет на някои условия се използва оператора `case` вместо `if`.

"if" - Синтез


Обикновено присвояванията в оператора if се синтезират като мултиплексори.

Непълните присвоявания (т.е. тогава когато изходите остават непроменени за някои входни комбинации) се синтезират като:

- Тригери управлявани по ниво – за нетактуваните (комбинационни) процеси;
- Обратни връзки обхващащи тригерите – за тактуваните процеси.

Непълни присвоявания (повторение)
 
```
architecture Test of fun is
begin
  process (A,B) begin
    if A = '1' then
      Q1 <= B;
    end if;
  end process;
  process (A, B) begin
    if A = '1' then
      Q2 <= B;
    else
      Q2 <= '0';
    end if;
  end process;
end Test;
```



Разклонение - "case"

Синтаксис

case *Израз* *is*

when *Избори* =>

Последователни оператори ...

when *Избори* =>

Последователни оператори ...

... {други *when* секции}

end case;

"case" - Пример

case ADDRESS is

when 0 => -- единична стойност

 A <= '1';

when 1 to 15 => -- диапазон

 C <= '1';

when 16 | 20 | 24 => -- множество стойности

 B <= '1'; C <= '1'; D <= '1';

when others => -- всички останали стойности

 null;

end case;

"case" - Правила

Типа на управляващият *Израз* трябва да бъде изброим, физически, integer или едномерен масив.

Всяка възможна стойност на *Израз-а* трябва да попада точно в един от *Избор-ите*.

Използвайте `when others` за да покриете всички останали стойности.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
```

"case"- Пример

entity decoder is

```
    Port ( a : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          led : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 1));
end decoder;
```

architecture Behavioral of decoder is

function BIN2LED (BIN: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)) return STD_LOGIC_VECTOR is

```
begin      -- 7-segment display decoder
```

```
    case BIN is
```

```
        -- SEGMENTS: abcdefg
```

```
        when "0000" => return "0000001";
```

```
        when "0001" => return "1001111";
```

```
        when "0010" => return "0010010";
```

```
        when "0011" => return "0000110";
```

```
        when "0100" => return "1001100";
```

```
        when "0101" => return "0100100";
```

```
        when "0110" => return "0100000";
```

```
        when "0111" => return "0001101";
```

```
        when "1000" => return "0000000";
```

```
        when "1001" => return "0000100";
```

```
        when others => return "1111111";
```

```
    end case;
```

```
end;
```

```
begin
```

```
led <= BIN2LED( a );
```

```
end Behavioral;
```

"case"- Синтез

Обикновено присвояванията в оператора case се синтезират като мултиплексори.



Непълните присвоявания, когато изходите остават непроменени за някои входни комбинации, се синтезират като:

- Тригери управлявани по ниво – за нетактуваните (комбинационни) процеси;
- Обратни връзки обхващащи тригерите – за тактуваните процеси.

"case"- Пример за синтез XST/Spartan3

```
case BIN is
when "0000" => return "0000001";
when "0001" => return "1001111";
when "0010" => return "0010010";
when "0011" => return "0000110";
when "0100" => return "1001100";
when "0101" => return "0100100";
when "0110" => return "0100000";
when "0111" => return "0001101";
when "1000" => return "0000000";
when "1001" => return "0000100";
when others => return "1111111";
end case;
```

ROM

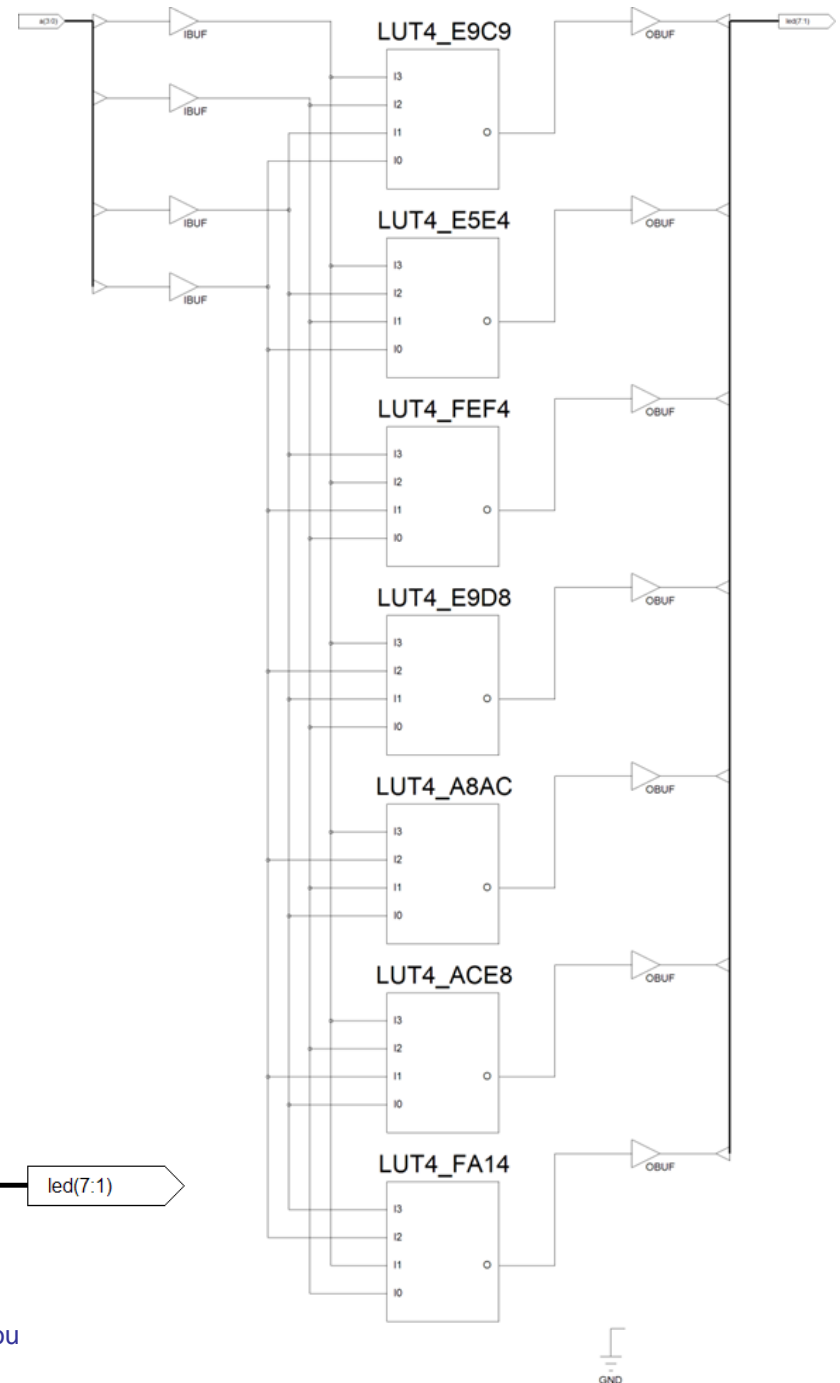 

Цикъл - "for"

Циклично изпълнение на група последователни оператори. При всяко повторение на цикъла Параметъра получава последователни стойности от Диапазона.

Синтаксис

```
for Параметър in Диапазон loop  
    Последователни оператори ...  
end loop;
```

"for" - Пример

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity parity is
    Port ( D : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          ODD : out STD_LOGIC);
end parity;

architecture Behavioral of parity is
begin
process (D)
    variable tmp: std_logic;
begin
    tmp := '0';
    for i in 0 to 7 loop
        tmp := tmp xor D( i ) ;
    end loop ;
    ODD <= tmp;
end process;
end Behavioral;
```


"for" – Правила


Параметърът на цикъла е деклариран само в рамките на цикъла.

Параметърът на цикъла е константна величина.



"for" – Синтез

При синтеза се създава по едно копие на логиката описана в тялото на цикъла за всяко завъртане на цикъла.

 Диапазонът трябва да е статичен за да може цикъла да е синтезируем..



"for" – Пример за синтез XST/Spartan3

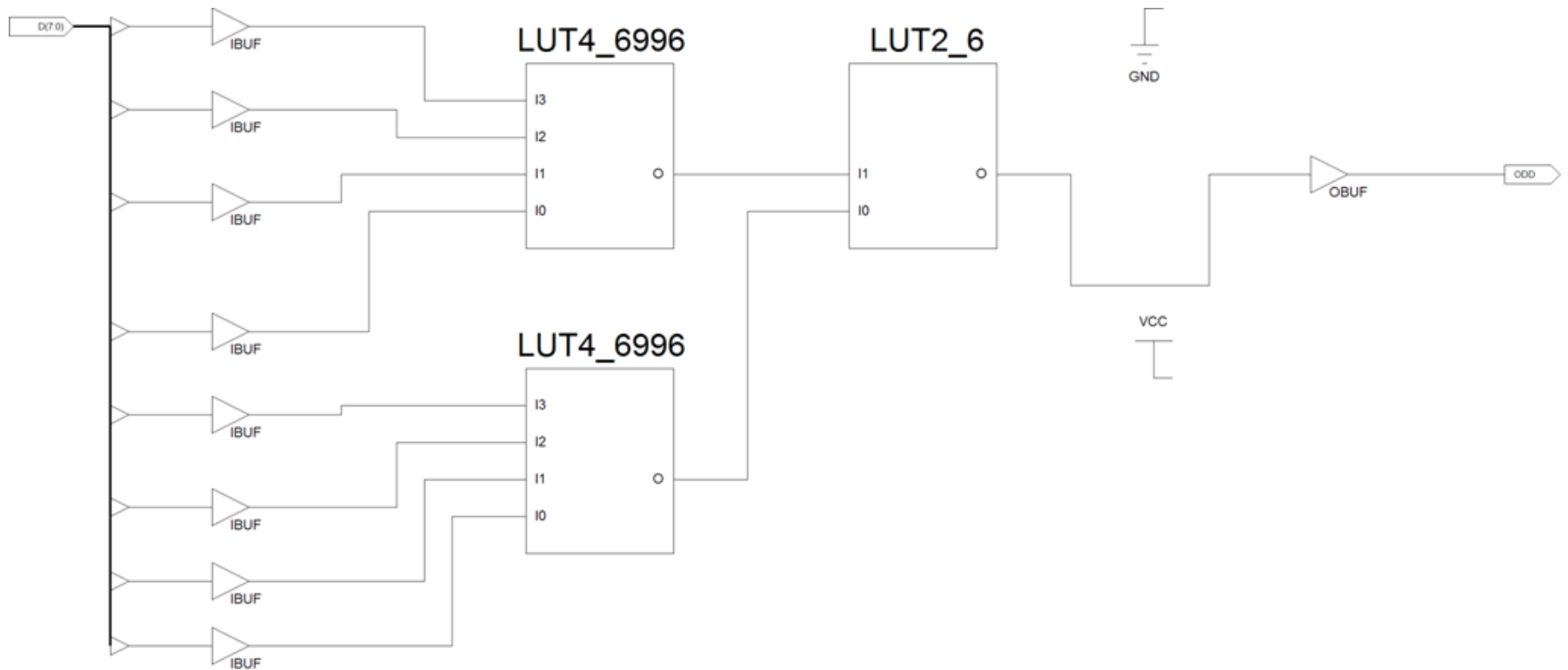 

Оператор NULL

Оператор, който не извърша никакво действие.

Използва се в `if` и `case` за да се укаже в явен вид, че при определени входни комбинации не трябва да се извършват никакви действия.

Оператор WAIT

- Оператор който чака едно от следните събития:

- Промяна на сигнал

- Изпълнение на условие

- Изтичане на период от време

- Синтаксис

`wait [on Сигнали] [until Условие] [for Време];`

- Примери

- `wait on clk;`

- `wait until clk = '1';`

- `wait for 100 ns;`

- `wait;`

Оператор WAIT - Синтез

☹ не подлежат на синтез:

–wait for

–wait on

–wait

☺ wait until е синтезируем само когато се използва за синхронизиране на процес към фронт на такт.

Пример:

```
wait until clock = '1';
```

WAIT - Пример

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity counter_wait is
  Port ( CLK : in  STD_LOGIC;
        Q1 : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
        Q2 : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
end counter_wait;

architecture Behavioral of counter_wait is

begin
  process (CLK)
    variable tmp: std_logic_vector(3 downto 0):="0000";
  begin
    if rising_edge(CLK) then
      tmp := tmp + 1;
    end if;
    Q1 <= tmp;
  end process;
  process
    variable tmp: std_logic_vector(3 downto 0):="0000";
  begin
    wait until CLK = '1';
    tmp := tmp + 1;
    Q2 <= tmp;
  end process;
end Behavioral;
```