

# Въведение в VHDL

## Паралелни оператори



# Паралелни оператори

Паралелен оператор – оператор, който се изпълнява едновременно с другите оператори от този тип.

- Process - Процес
- <= Сигнално присвояване
- Port map – поставяне на компонент
- Извикване на процедура
- Generate

# Оператор Process

Process - паралелен оператор, който описва поведение.

Процесът съдържа последователни оператори.

Кога ще се изпълни даден процес зависи от сигналите, спрямо които той е “чувствителен” или от оператори wait.

# Process – Синтаксис

[*етикет:*] process [ ( *списък от сигнали* ) ]

*Декларации...*

begin

*Последователни оператори...*

end process;

СПИСЪК ОТ СИГНАЛИ – сигнали спрямо които процесът е  
“чувствителен”.

# Process – Правила

Един процес трябва да има или списък на сигнали, спрямо които е чувствителен или да съдържа оператор `wait`, но не и двете.

Всеки процес се изпълнява веднъж по време на инициализацията, преди симулацията да е започнала.

# Process – Синтез

Не всеки процес подлежи на синтез!

За целите на синтеза се препоръчват следните стандартни форми на оператора process:

## Вариант 1 – комбинационна схема

process (входове) – всички входни сигнали са изброени

begin

... – за всички входни комбинации се присвояват  
стойности на изходите

... – отсъства обратна връзка

end process;

```


library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;


entity decoder is
    port (
        DIN: in STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0);
        DOUT: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0));
end decoder;

architecture Behavioral of decoder is
begin
    process(DIN)
    begin
        case DIN is
            when "000" => DOUT <= "00000001";
            when "001" => DOUT <= "00000010";
            when "010" => DOUT <= "00000100";
            when "011" => DOUT <= "00001000";
            when "100" => DOUT <= "00010000";
            when "101" => DOUT <= "00100000";
            when "110" => DOUT <= "01000000";
            when "111" => DOUT <= "10000000";
            when others => NULL;
        end case;
    end process;
end Behavioral;

```



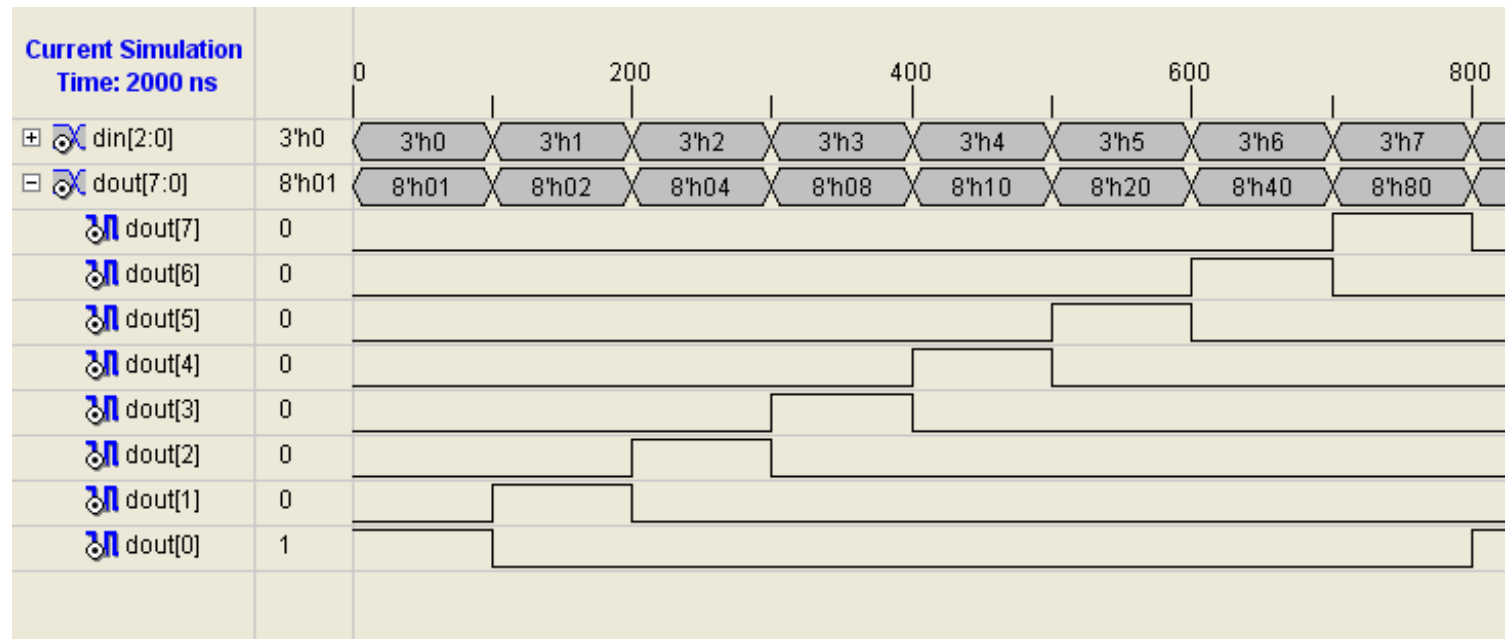

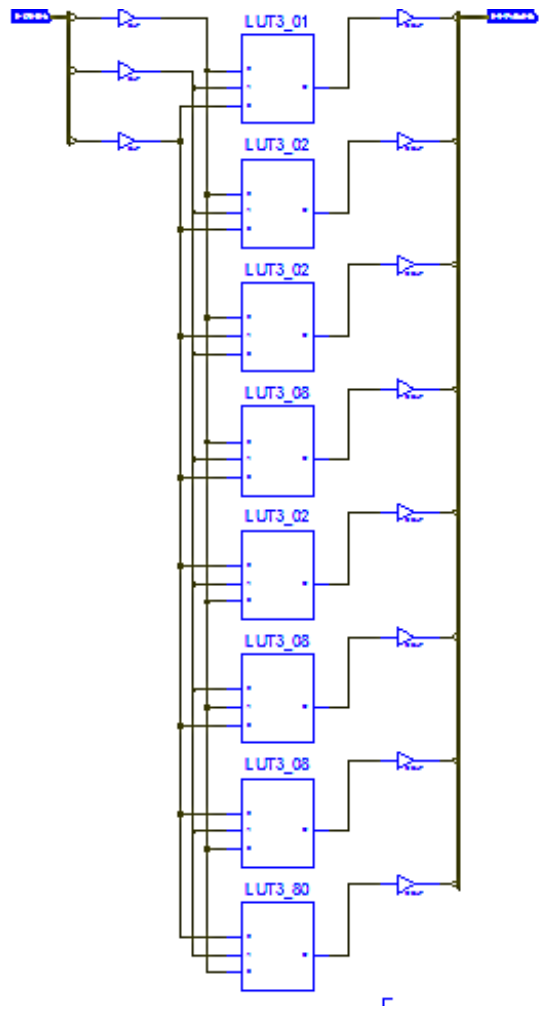

## Вариант 2 – тригери по ниво + логика

```
process (входове) -- всички входни сигнали са изброени
begin
    if Enable = '1' then
        ...
    end if;
end process;
```

# Пример


Непълно дефиниране на  
изхода Q1

```
process (D, E) begin
  if E = '1' then
    Q1 <= D;
  end if;
end process;
```

Пълно дефиниране на изхода  
Q2

```
process (D, E) begin
  if E = '1' then
    Q2 <= D;
  else
    Q2 <= '0';
  end if;
end process;
```

# Пример

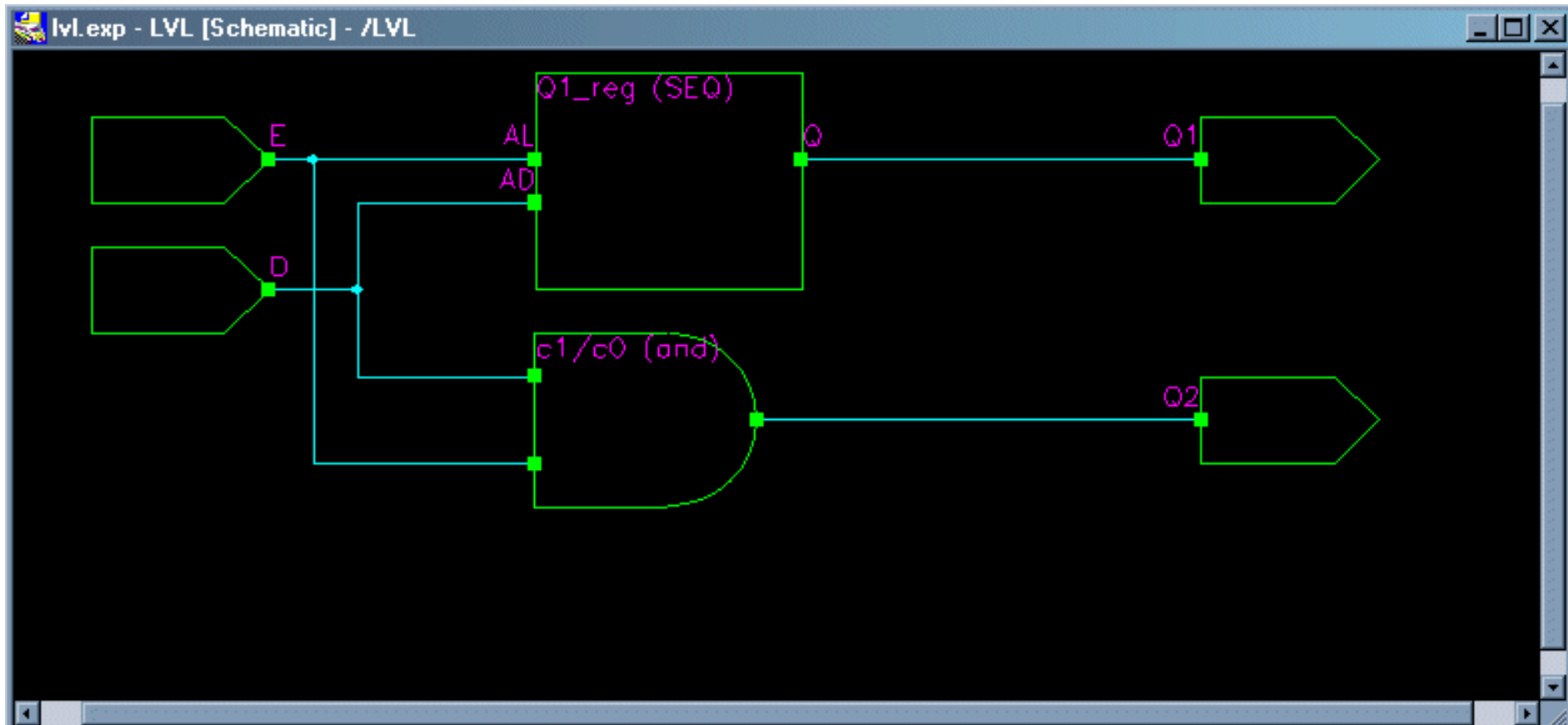


## Вариант 3 – тригери + логика

```
process (Clock) -- само такт
begin
    if rising_edge(clock) then --тест за фронт на такта
        ...
    end if;
end process;
```


```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;


entity ff is
    Port ( A,B,C,D,CLK : in  STD_LOGIC;
          Q : out  STD_LOGIC);
end ff;

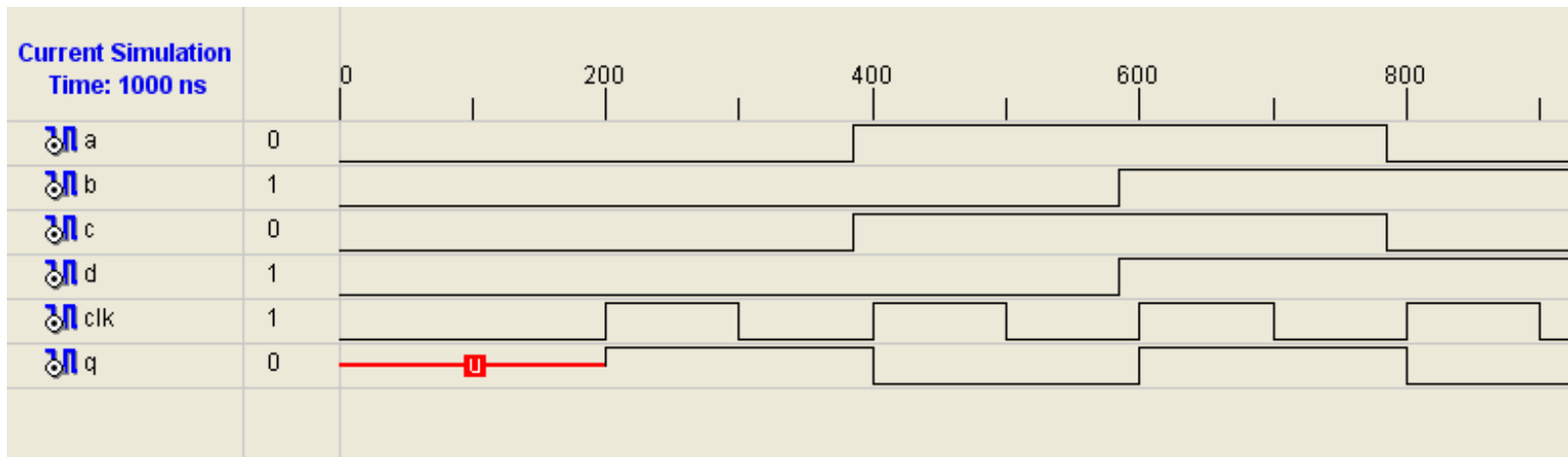architecture Behavioral of ff is
begin
process (CLK) begin
    if rising_edge(CLK) then
        Q <= (A and B) or not(C xor D);
    end if;
end process;
end Behavioral;
```





 

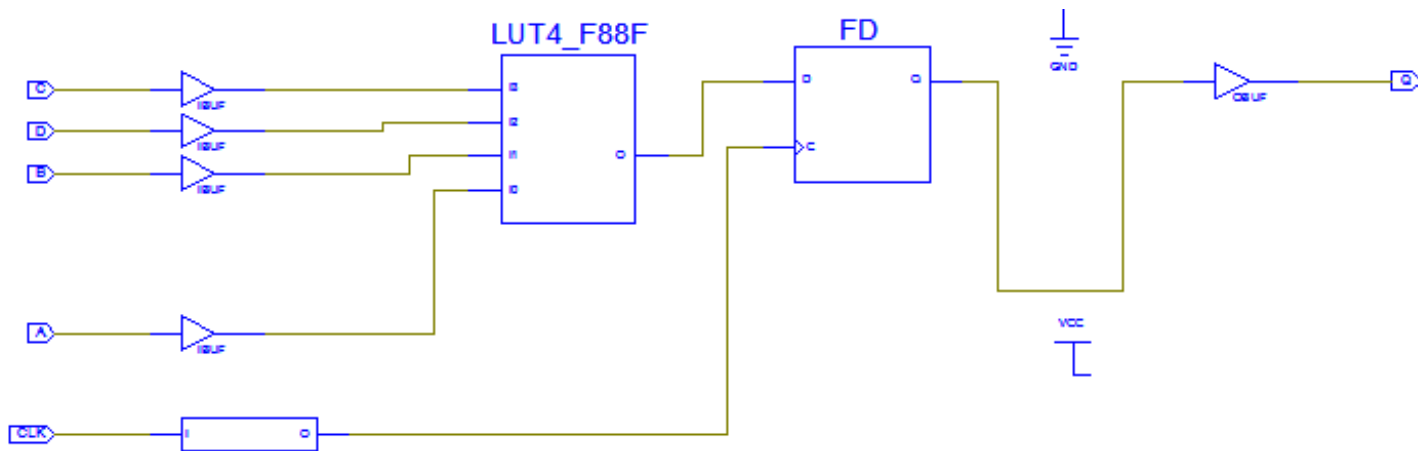

## Вариант 4 – тригери + логика

```
process (Clock, Reset) -- само такт и асинхронни сигнали
begin
if Reset = '0' then -- тест за асинхронно нулиране
    ... -- асинхронни действия
elsif rising_edge(Clock) then -- тест за фронт на такта
    ... -- синхронни действия
end if;
end process;
```


## Пример (брояч)


```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;


entity cnt5 is
Port ( CLOCK, LOAD, RESET : in STD_LOGIC;
      D : in STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0);
      Q : out STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0));
end cnt5;

architecture Behavioral of cnt5 is

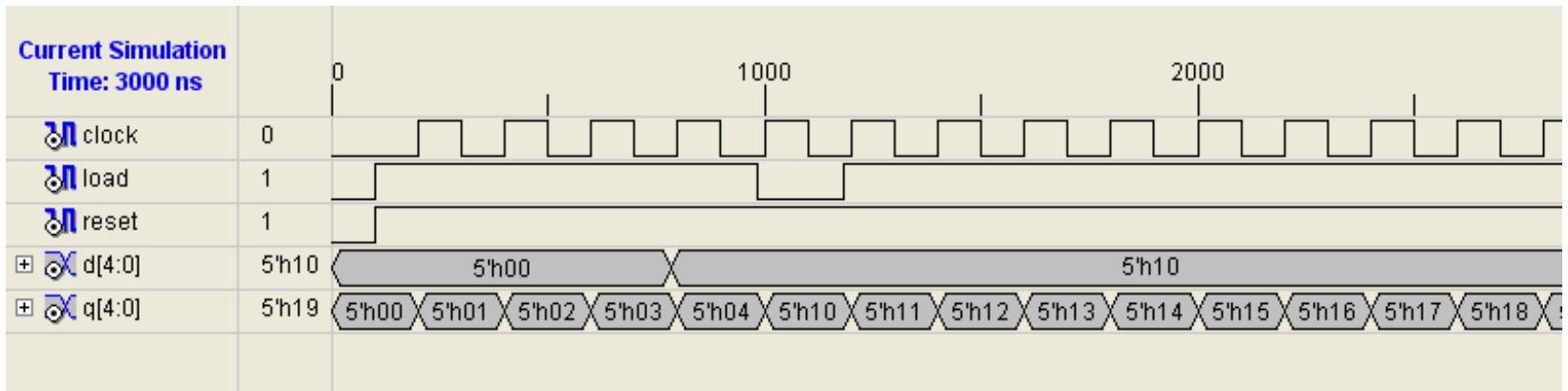signal TMP: std_logic_vector(4 downto 0);
begin
process (CLOCK,RESET) begin
    if RESET = '0' then
        TMP <= (others=>'0');
    elsif rising_edge(CLOCK) then
        if LOAD = '0' then
            TMP <= D;
        else
            TMP <= TMP + 1;
        end if;
    end if;
end process;
Q <= TMP;
end Behavioral;
```



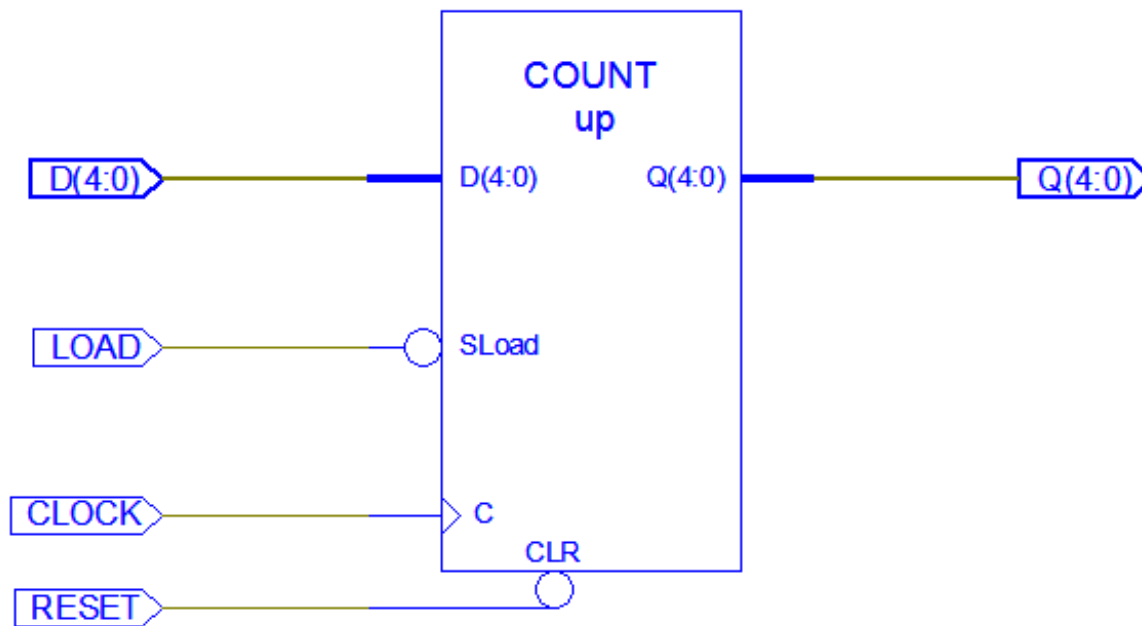

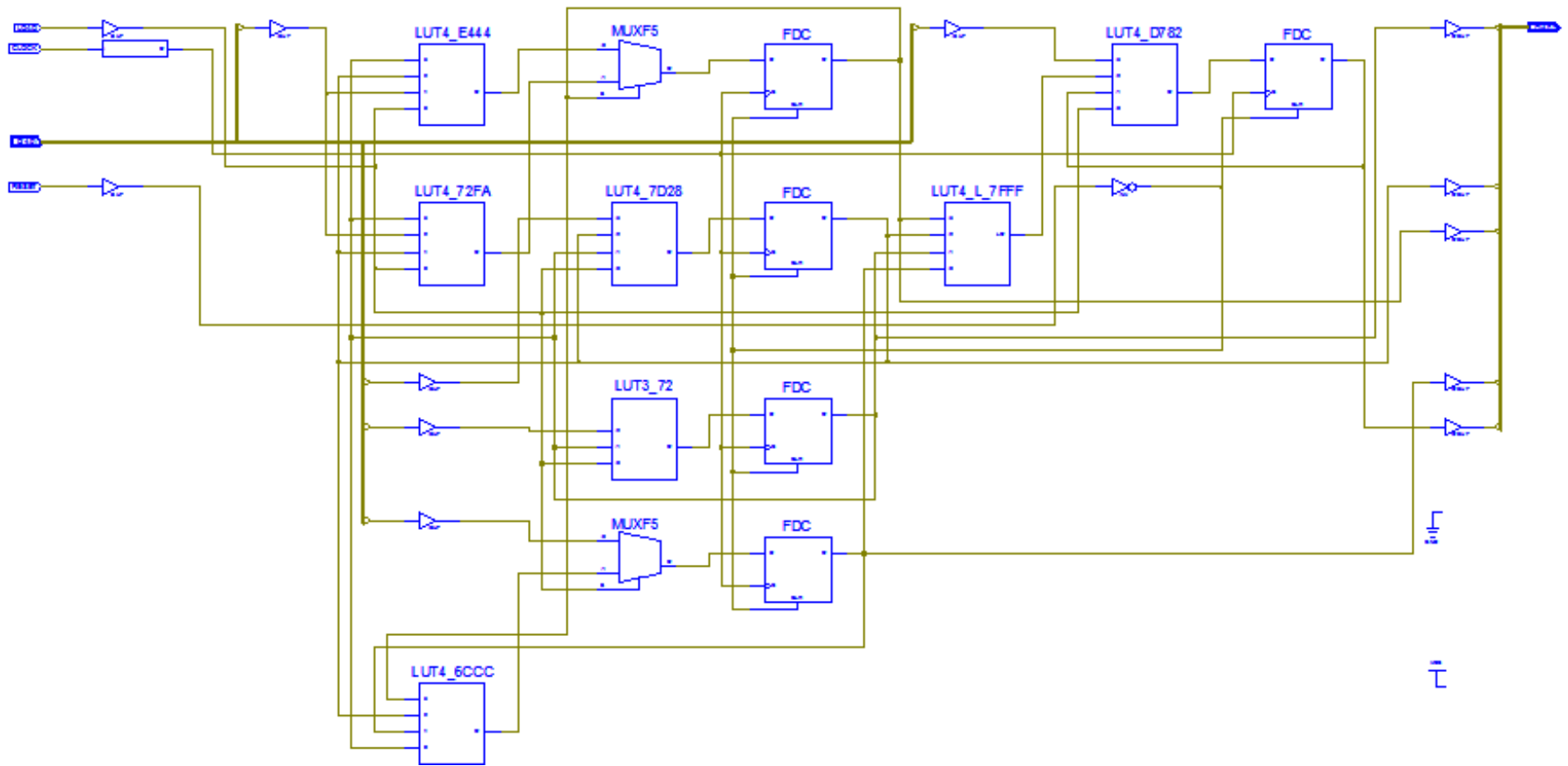

# Паралелни оператори (продължение)





# Условно Присвояване – when

[етикет:] цел <=

Израз [after време] when условие else

Израз [after време] when условие else

...


Израз [after време];

**Еквивалентен на process с if в него.**

# Условно Присвояване – Пример

```
process (A, B) begin  
  if A=B then  
    E2 <= '1';  
  else  
    E2 <= '0';  
  end if;  
end process;
```

```
E1 <= '1' when A = B else '0';
```

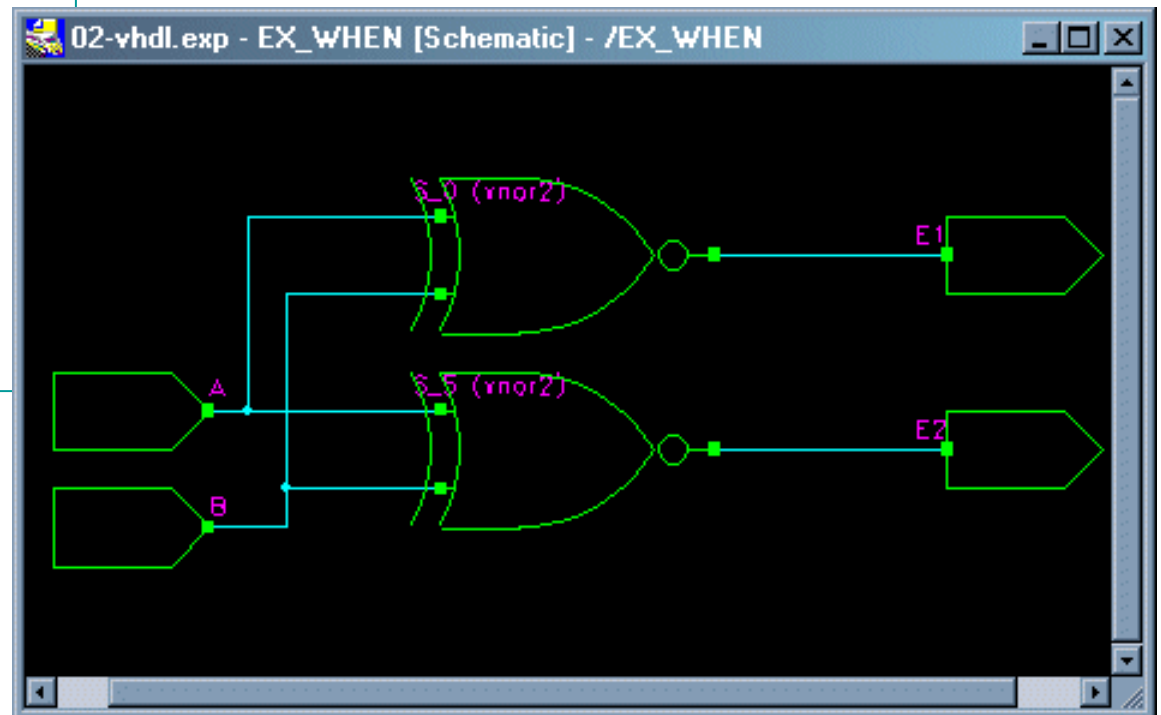

# Условно Присвояване – Синтез

Операторите за условно присвояване се синтезират като комбинационна логика.

Изразите от дясната страна се мултиплексират към сигнала от лявата страна на оператора.


Получената логика ще бъде приоритетно кодирана, тъй като условията се проверяват последователно.

## Пример – приоритетна логика

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity par_encoder is
    Port ( a,b,c,d : in  STD_LOGIC;
          encoded : out STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0));
end par_encoder;

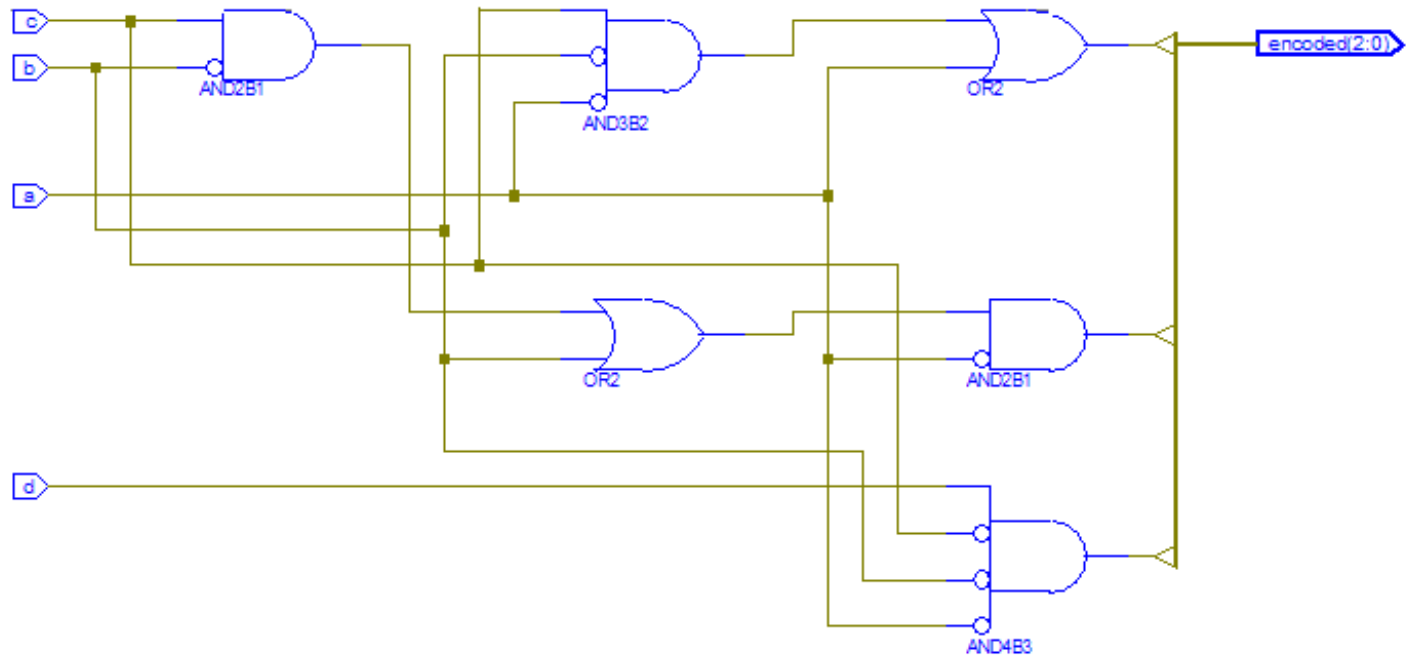architecture Behavioral of par_encoder is
begin
    encoded <= "001" when a = '1' else
               "010" when b = '1' else
               "011" when c = '1' else
               "100" when d = '1' else
               "000";
end Behavioral;
```



# Избор – with .. select

[етикет:] with *израз* select

*цел* <=

*израз* [after време] when *избори*,

*израз* [after време] when *избори*,

... ;

**Еквивалентен на process с case в него.**

# Избор - Правила

Типа на управляващият *Израз* трябва да бъде изброим, физически, `integer` или едномерен масив.

Всяка възможна стойност на *Израз*-а трябва да попада точно в един от *Избор*-ите.

# Избор - Синтез

Операторите за избор се синтезират като комбинационна логика.

Изразите от дясната страна се мултиплексират към сигнала от лявата страна на оператора.



# Пример

```
-- CASE
```

```
process(D1) begin
  case D1 is
    when "00" => Q1 <= "0001";
    when "01" => Q1 <= "0010";
    when "10" => Q1 <= "0100";
    when "11" => Q1 <= "1000";
    when others => Q1 <= "0000";
  end case;
end process;
```




```
-- WITH SELECT
```


```
with D2 select
  Q2 <= "0001" when "00",
  "0010" when "01",
  "0100" when "10",
  "1000" when "11",
  "0000" when others;
```

# Пример

## CASE

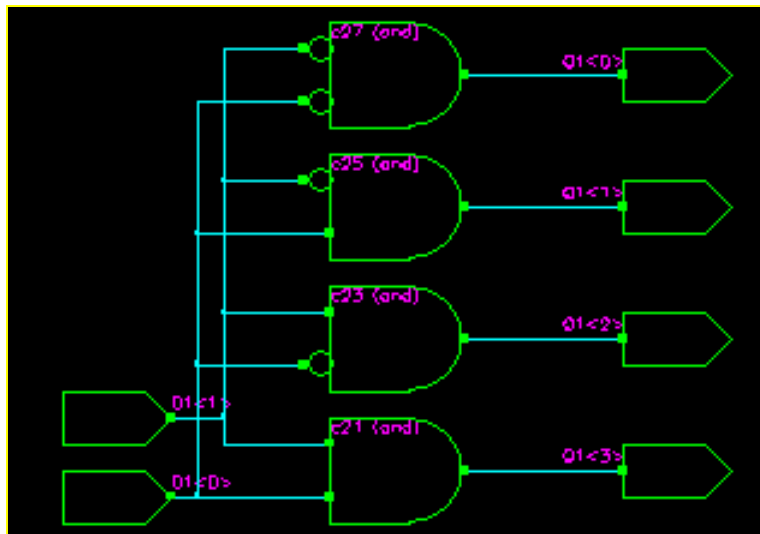

## WITH SELECT

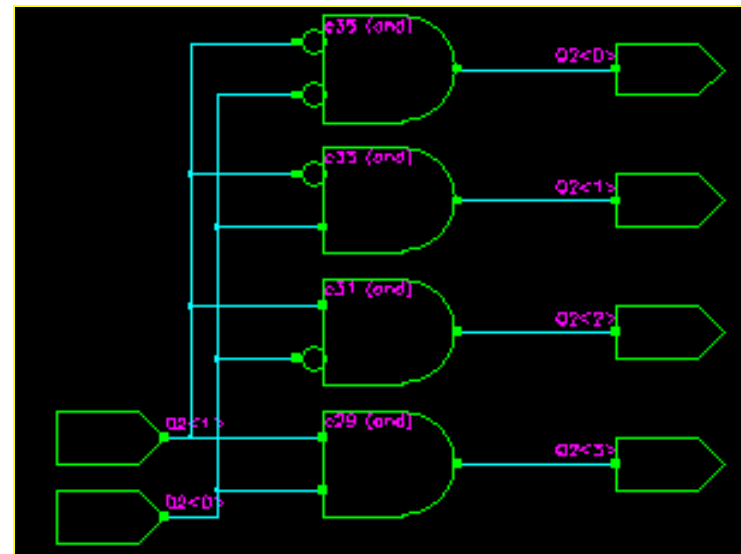

# Структурни Оператори

Използват се за структурни VHDL модели.

- Component
- Port
- Port map
- For .. generate

# Оператор Component

- Компонентът дава възможност да се използва един йерархичен блок в друг такъв.
- Компонента се поставя в архитектура и се асоциира с проектан единица (entity + architecture) от по ниско йерархично ниво.
- Синтаксис:

```
component Име на компонента  
  [ Generic;]  
  [ Port;]  
end component;
```

# Component - Правила

Името на компонента трябва да съответства на името на проектна единица, която ще бъде използвана на неговото място (освен ако не се укаже явна конфигурация).

Параметрите (generics) и портовете на компонента и проектантата единица трябва да си съответстват по име, режим и тип.

# Оператор Port

- Оператора Port дефинира интерфейсите сигнали на проектната единица.

- Синтаксис:

port

*(име на сигнал, ... : [ режим] тип := начална стойност);*

*...);*

режим = in | out | inout | buffer

# Оператор Port Map

- Свързва сигнали от архитектурата към портове на компонент използван в тази архитектура.
- Синтаксис

*етикет: Компонент port map ([ порт =>] сигнал, ...)*

- Съответствието между портовете и сигналите се задава посредством позиционна или поименна асоциация.

# Пример за асоциация

```
component COUNT
```

```
  port (CLK, RESET: in std_logic; UD: in std_logic;
```

```
        Q: out std_logic_vector(3 downto 0));
```

```
end component;
```

```
...
```

```
-- позиционна асоциация
```

```
G1: COUNT port map (C32, RST, DIR, Count);
```

```
-- поименна асоциация (реда е без значение)
```

```
G2: COUNT port map ( RESET => RST, CLK => C32,  
  Q => Count, UD => DIR);
```



# Пример за асоциация

```
component Adder
```

```
  port (a, b: in std_logic;  
        s, cout: out std_logic);
```

```
end component;
```

```
...
```

```
-- позиционна асоциация
```

```
D1: Adder port map (n1(0), n2(0), sum(0), open);
```

```
-- поименна асоциация
```

```
D2: Adder port map ( s => sum(0), a => n1(0),  
  b => n2(0), cout => open);
```

# Пример за параметризиран структурен модел

Примерът описва 21 битов суматор.

Йерархията се състои от три нива:

- add21 – горно ниво – тук се задава разрядността на суматора (21);
- adderN – междинно ниво – тук се намира параметричният модел на N-битов суматор;
- adder – долно ниво – състои се от еднобитови суматори.

```
entity add21 is
  port (a, b : in std_logic_vector(21 downto 1);
        s   : out std_logic_vector(21 downto 1));
end add21;
```

architecture structural of add21 is

```
  component adderN
```

```
    generic(N : integer);
```

```
    port (a, b : in std_logic_vector(N downto 1);
```

```
          cin : in std_logic;
```

```
          s   : out std_logic_vector(N downto 1);
```

```
          cout : out std_logic);
```

```
  end component;
```

```
  signal cin: std_logic;
```

```
begin
```

```
  U1: adderN generic map (N=>21) port map (a=>a, b=>b,
      cin=>cin, s=>s, cout=>open);
```

```
  cin <= '0';
```

```
end structural;
```

```
entity adderN is
    generic(N : integer);
    port (a, b : in std_logic_vector(N downto 1); cin : in std_logic;
          s : out std_logic_vector(N downto 1); cout : out std_logic);
end adderN;
```

architecture structural of adderN is

```
    component adder
```

```
        port (a, b, cin : in std_logic; s, cout : out std_logic);
```

```
    end component;
```

```
    signal c : std_logic_vector(N downto 0);
```

```
begin
```

```
    c(0) <= cin; cout <= c(N);
```

```
    gen: for I in 1 to N generate
```

```
        add: adder port map( a=>a(I), b=>b(I), cin=>c(I-1), s=>s(I),
                             cout=>c(I));
```

```
    end generate;
```

```
end structural;
```

entity adder is

```
port (a,b,cin : in std_logic;  
      s,cout  : out std_logic);
```

end adder;

architecture rtl of adder is


begin

```
s <= (a xor b) xor cin;
```


```
cout <= (a and b) or (cin and a) or (cin and b);
```

end rtl;


# Синтез – add21

 

# Синтез – adderN (N=21)

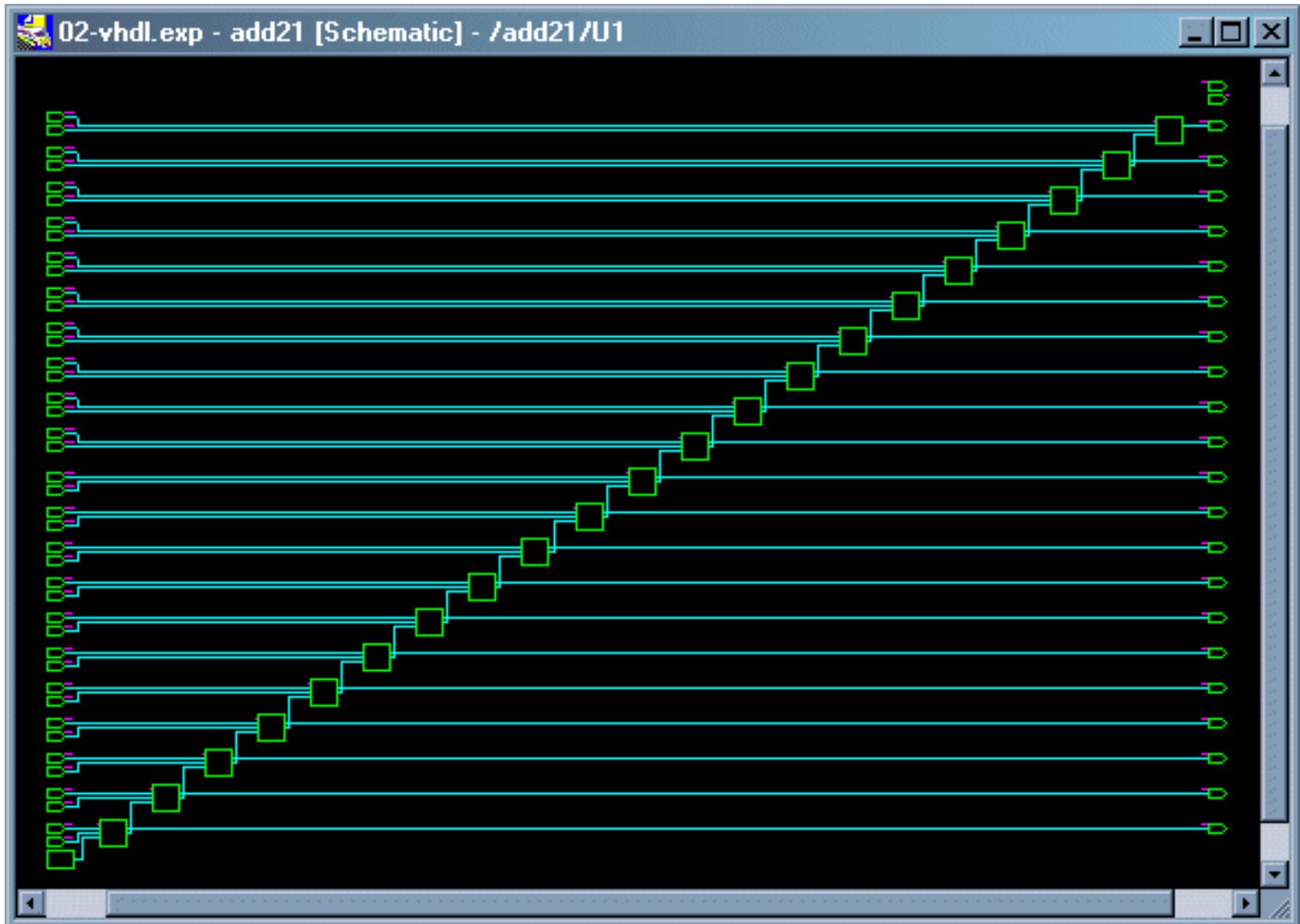


# Синтез – adder

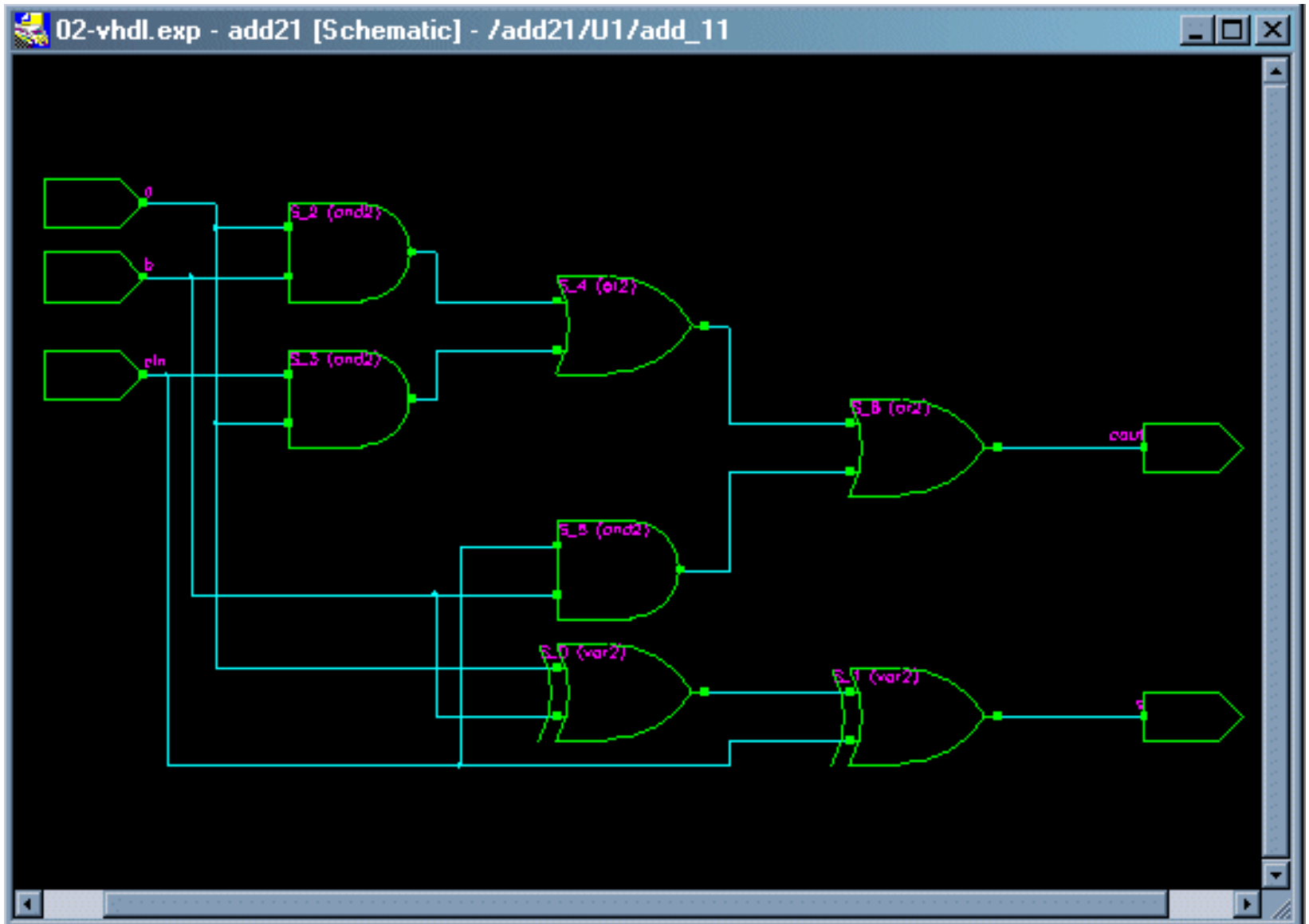



# Пример – суматор на Sklansky

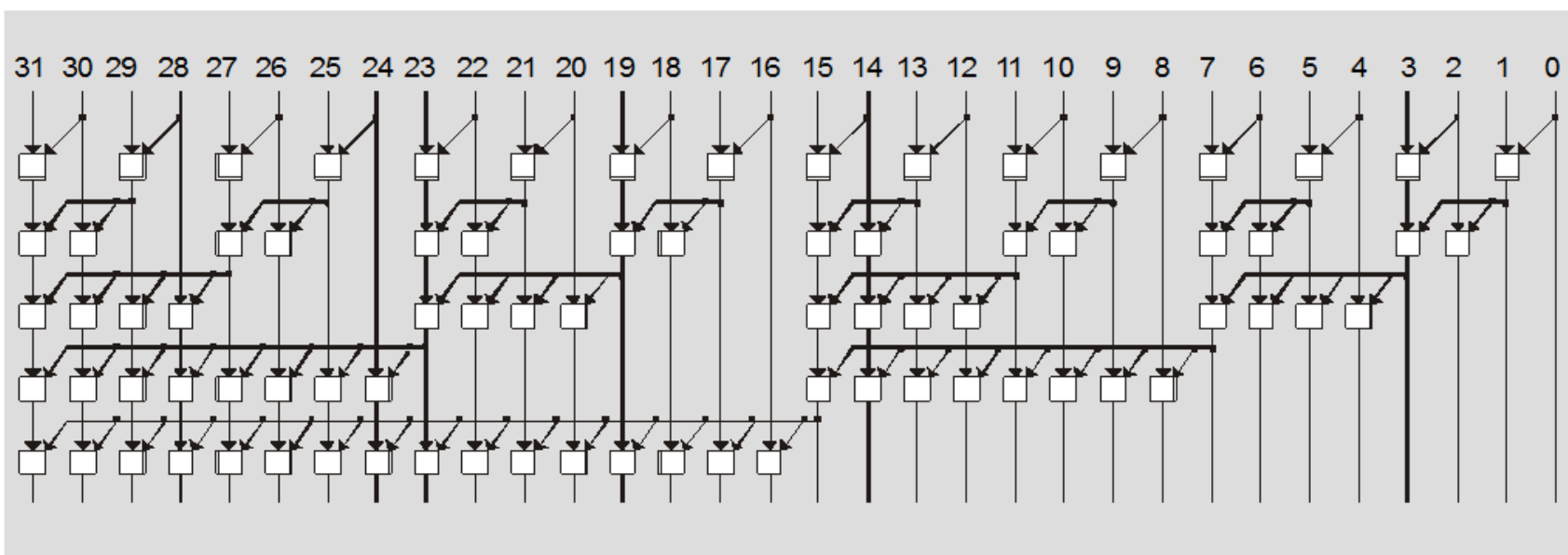

```

...
begin
  GEN1:
  for i in 0 to N-1 generate
    GEN2:
    if i = 0 generate
      U1:
      SQR_CIN port map (a => a(i), b => b(i), p => cp(i)(0),
        g => cg(i)(0), cin => cin);
    end generate;
    GEN3:
    if i > 0 generate
      U2:
      SQR port map (a => a(i), b => b(i),
        p => cp(i)(0), g => cg(i)(0));
    end generate;
  end generate;
GEN4:
for i in 0 to N-1 generate
  GEN5:
  for j in 1 to JMAX-1 generate
    GEN6:
    if bit_is_1(i,j-1) generate
      GEN7:
      if j > log2(i) generate
        U3: G port map (pa => cp(i)(j-1), ga => cg(i)(j-1),
          gb => cg(i-i mod 2**(j-1)-1)(j-1),
          gout => cg(i)(j));
      end generate;
    GEN8:
    if j <= log2(i) generate
      U4: GP port map (pa => cp(i)(j-1), ga => cg(i)(j-1),
        pb => cp(i-i mod 2**(j-1)-1)(j-1),
        gb => cg(i-i mod 2**(j-1)-1)(j-1),
        pout => cp(i)(j), gout => cg(i)(j));
    end generate;
  end generate;
end generate;
  ...
end

```

Виж целият модел: [sklansky.vhd](#)

