

Студент

Име, презиме, фамилия

фак. No

Курс:

Група:

Дата:

Резултати	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

- 1 Основни параметри и характеристики на п. п. диоди.
- 2 Влияние на ОВ върху входното съпротивление.
- 8 Аналогово цифров преобразувател.
- 9 Параметри и характеристики на микропроцесорните системи.

Какво знаете за показаните схеми:

<p>4.</p>	<p>5.</p>
<p>6.</p>	<p>7.</p>
<p>3.</p>	<p>0.</p>